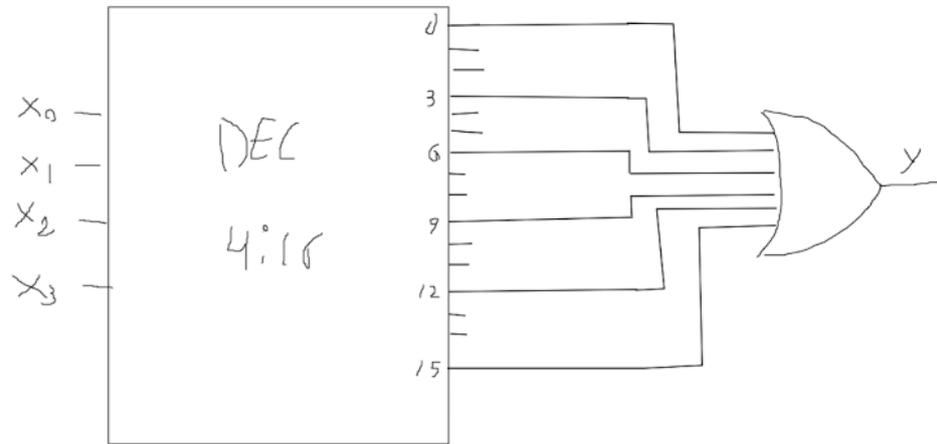


Matteo Di Gioacchino

Soluzioni Esercitazione 07/12/2023

1)


x_3	x_2	x_1	x_0	Y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1



2)


$$\begin{aligned}
 Y &= (bc + !a!b!c + b!c) = \\
 &= b(c + !c) + !a!b!c = \\
 &= b + !a!b!c = \\
 &= b + !a!c
 \end{aligned}$$

2.1)

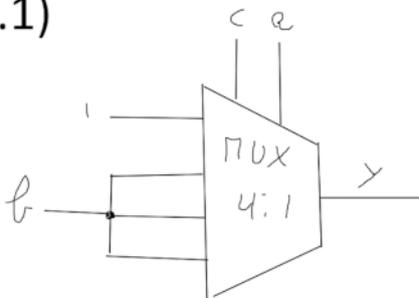

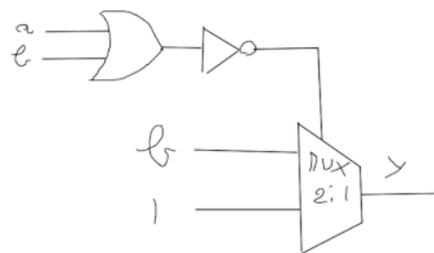2.2)

oss: $\overline{a} \overline{b} = \overline{a+b}$ (De Morgan)




3)

x_2	x_1	x_0	y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Karnaugh:

$x_0 \backslash x_1$	00	01	11	10
x_2	0	0	1	0
1	0	1	1	1

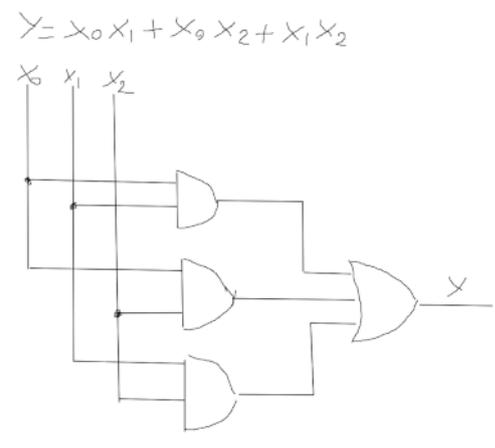

Alternativa a Karnaugh:
 Uso un DEC 3:8 similmente a come
 abbiamo fatto per l'ES 1

4)

$$\begin{aligned}
 Y &= ab + (ab \oplus cd) + \bar{a}d = \\
 &= ab + (\bar{a}b \cdot cd + ab \cdot \bar{c}d) + \bar{a}d = \\
 &= ab(1 + \bar{c}d) + \bar{a}b \cdot cd + \bar{a}d = \\
 &= ab + \bar{a}b \cdot cd + \bar{a}d = ab + cd + \bar{a}d
 \end{aligned}$$


a	b	c	d	y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

DNF:

$$\begin{aligned}
 Y &= \bar{a}\bar{b}\bar{c}d + \bar{a}\bar{b}cd + \bar{a}b\bar{c}d + \\
 &+ \bar{a}b\bar{c}d + \bar{a}b\bar{c}d + \bar{a}b\bar{c}d + \\
 &+ \bar{a}b\bar{c}d + \bar{a}b\bar{c}d + \bar{a}b\bar{c}d
 \end{aligned}$$


CNF:
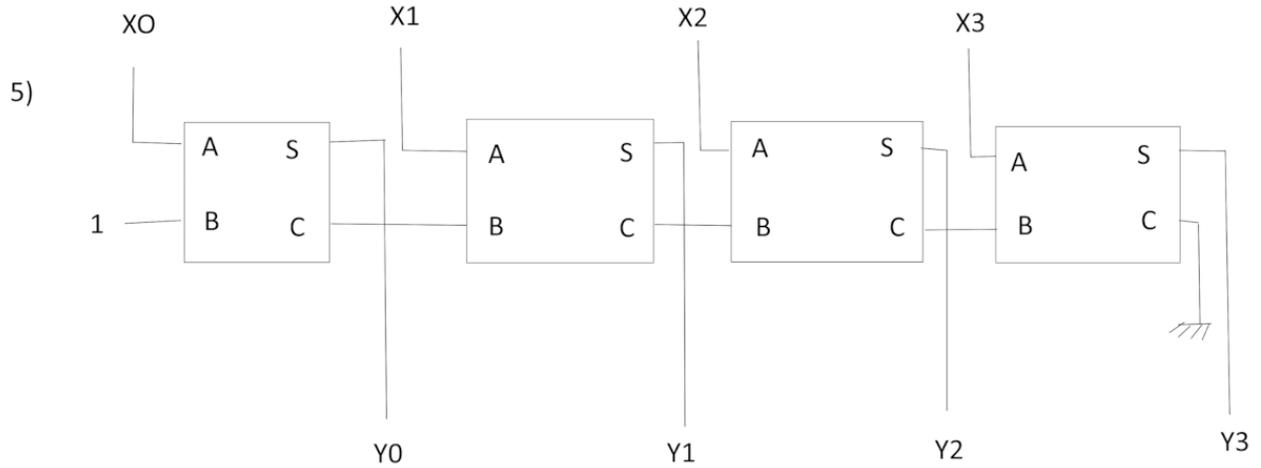
$$\begin{aligned}
 Y &= (a+b+c+d) \cdot (a+b+\bar{c}+d) \cdot \\
 &(a+\bar{b}+c+d) \cdot (a+\bar{b}+\bar{c}+d) \cdot \\
 &(\bar{a}+b+c+d) \cdot (\bar{a}+b+c+\bar{d}) \cdot (\bar{a}+b+\bar{c}+d)
 \end{aligned}$$



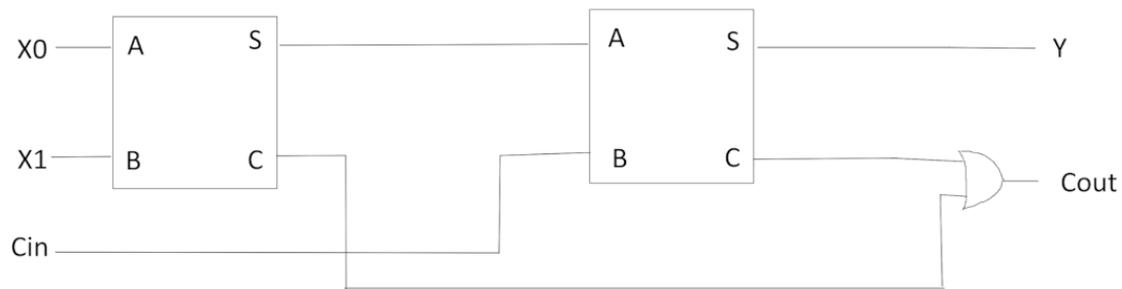
6)

STEP 1: sappiamo come passare da HALF ADDER a FULL ADDER:



STEP 2: sappiamo che per costruire un HALF ADDER ci serve 1 porta XOR ed 1 porta AND, quindi, in totale, abbiamo 2 porte XOR, 2 porte AND ed 1 porta OR, ora, se riuscissimo a costruire ognuna di queste porte usando solo la porta NOR avremmo finito!

STEP 3: Conversioni delle porte logiche

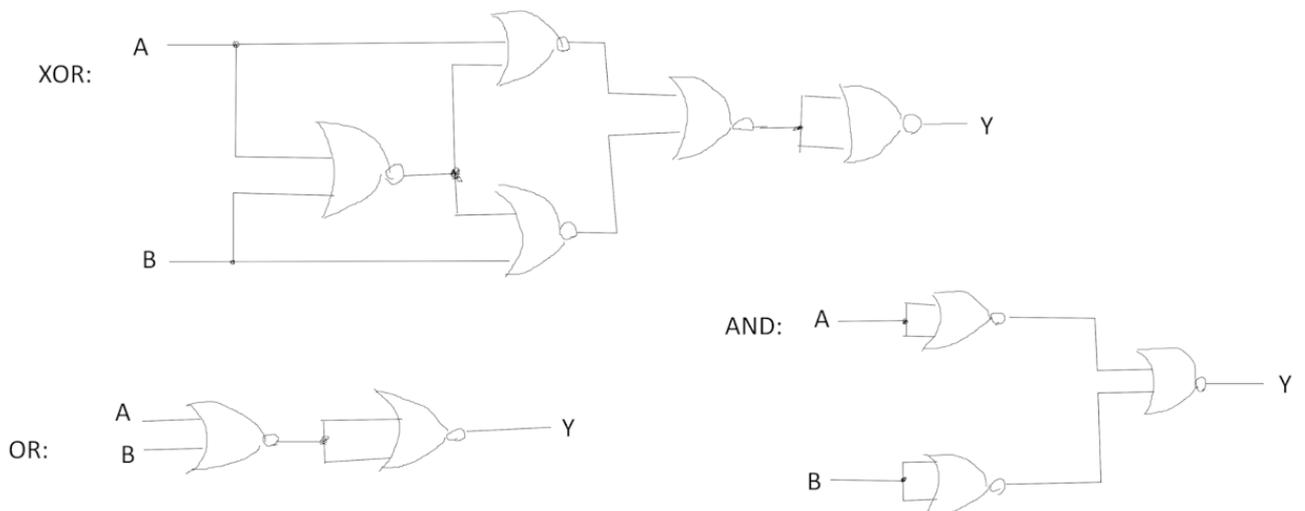


- 7) STEP 1: inverte tutti i bit (ci basta porre il NOT davanti ad ogni bit in input)
- STEP 2: sommo 1 al numero ottenuto dallo STEP 1 (si riveda l'ESERCIZIO 5)

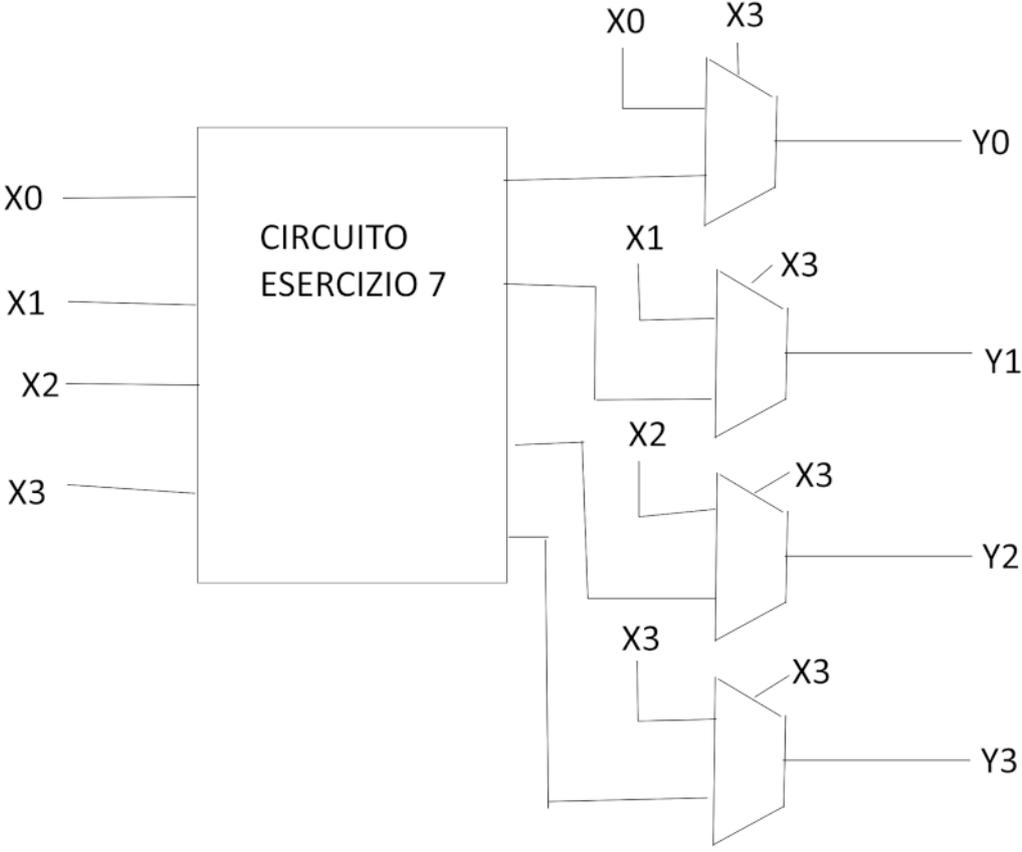8) Il circuito deve fare le seguenti operazioni:

- STEP 1: se il MSB è 0, allora il numero è positivo, lo ritorniamo così com'è
- STEP 2: se il MSB è 1, allora il numero è negativo, per ottenerne il valore assoluto dobbiamo invertire ogni bit e sommarli 1 (si riveda l'ESERCIZIO 7)

Osserviamo che gli step da seguire sono simili ad una IF, e ricordiamo che il circuito che imita il comportamento della IF è il MULTIPLEXER, quindi:



- 9) Osserviamo che $(X1 \geq X2) \leftrightarrow (X1 - X2 \geq 0)$, quindi possiamo prima sottrarre $X2$ ad $X1$, poi controllare se la somma è negativa o positiva, se è negativa, allora il MSB è posto ad 1, altrimenti è posto a 0 (come nel caso del complemento a 2).
- Osserviamo inoltre che dovremmo utilizzare 5 bit per rappresentare un numero di 4 bit in complemento a 2 (potendo così rappresentare da -16 a +15), tuttavia, ai fini della somma, possiamo ignorare il 5o bit

ES:

$$\begin{array}{r}
 12 - \\
 13 = \\
 \hline
 -1
 \end{array}
 \implies
 \begin{array}{r}
 1100 - \\
 1101 = \\
 \hline
 ?????
 \end{array}
 \implies
 \begin{array}{l}
 1101 \text{ in complemento a } 2 = 10010+1 = 10011 \\
 \text{Vediamo che succede se ignoriamo il MSB} \\
 1100 + \\
 \implies 0011 = \\
 \hline
 1111 = -1
 \end{array}$$


$$\begin{array}{r}
 13 - \\
 12 = \\
 \hline
 1
 \end{array}
 \implies
 \begin{array}{r}
 1101 - \\
 1100 = \\
 \hline
 ???
 \end{array}
 \implies
 \begin{array}{l}
 \text{Come prima, } 1100 \text{ in CA2} = 10011+1 = 10100, \\
 \text{nuovamente, ignoriamo il MSB} \\
 1101 + \\
 0100 = \\
 \hline
 0001 \\
 \text{(riporto di 1,} \\
 \text{ignoriamolo)} \\
 \implies \text{l'approccio funziona!}
 \end{array}$$

STEPS:

STEP 1: convertire il 2o numero in CA2 (guardare l'ESERCIZIO 7)


STEP 2: sommare i due numeri

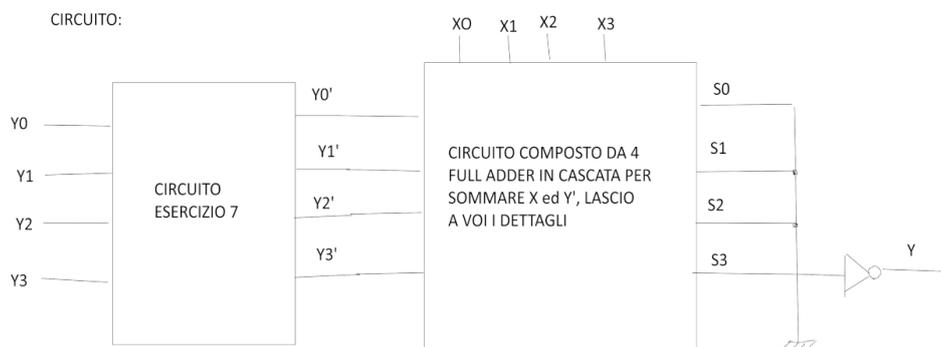STEP 3: controllare il MSB del risultato, se è 1 allora $X2 > X1 \implies$ return 0
 se è 0 allora $X1 \geq X2 \implies$ return 1



$$1o \text{ numero} = (X3-X2-X1-X0), 2o \text{ numero} = (Y3-Y2-Y1-Y0), 2o \text{ numero CA2} = (Y3'-Y2'-Y1'-Y0'), \text{ somma} = (S3-S2-S1-S0)$$

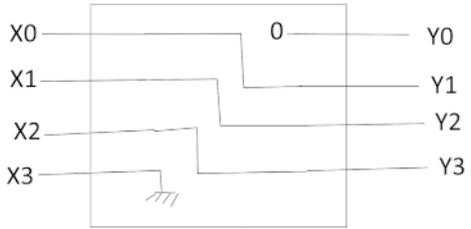
10) Shiftando il numero di 1 posizione a Sinistra stiamo effettuando una moltiplicazione x2




11) Come detto nell'esercizio precedente, ogni shift a Sinistra è una moltiplicazione x2, quindi se "s=0", allora ritorniamo il numero in input, se "s=1", allora moltiplichiamo il numero in input x2, se "s=2", allora moltiplichiamo il numero x4, se "s=3", allora moltiplichiamo il numero x8.

In generale (e questo vi servirà anche per il corso di Architettura dei Calcolatori), se "s = i", allora moltiplichiamo $x2^i$)

1 (delle tante) possibile soluzione:

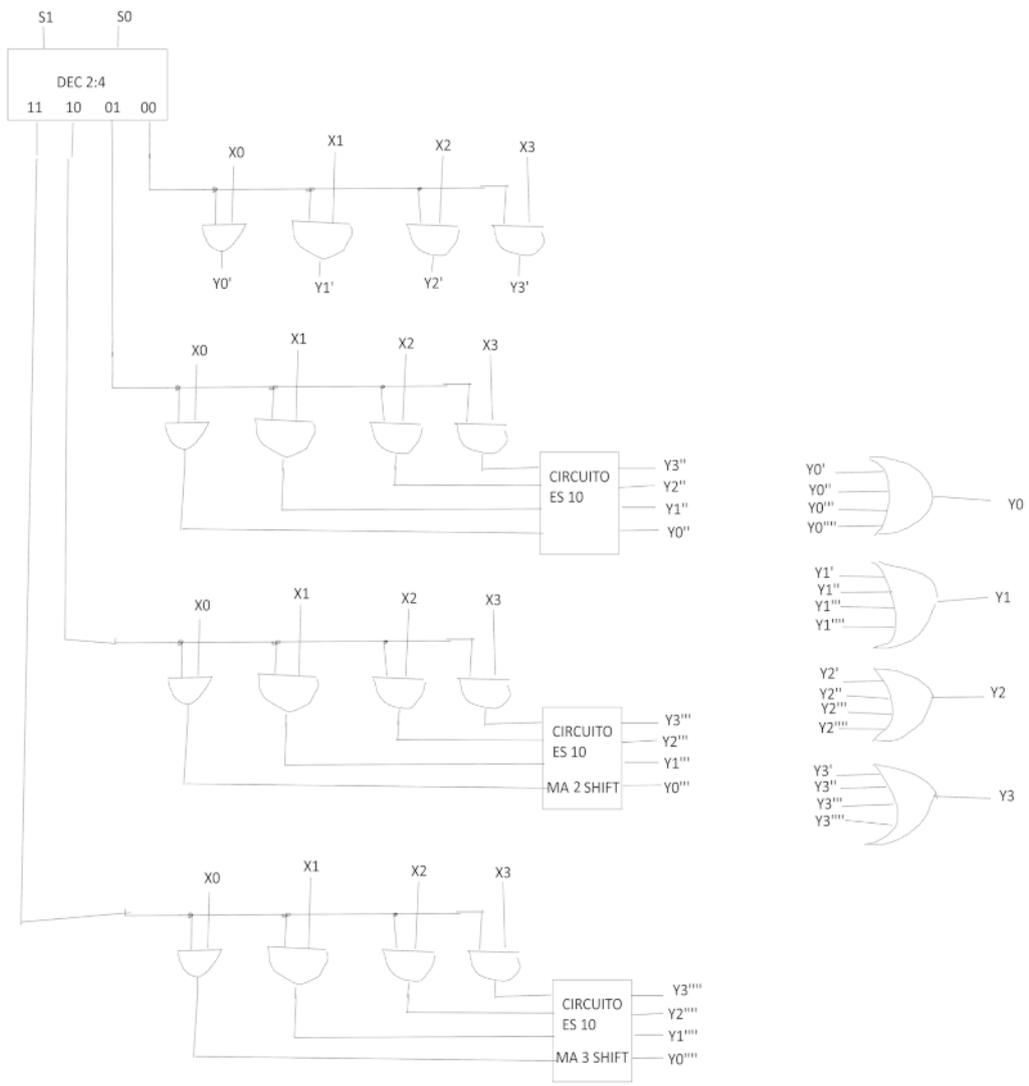

12)

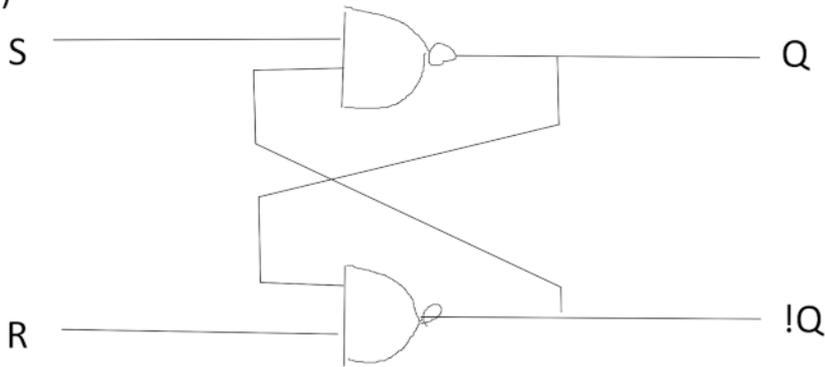


S	R	Q	!Q
0	0	??????????	??????????
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	Qprec	!Qprec

Le differenze sono:

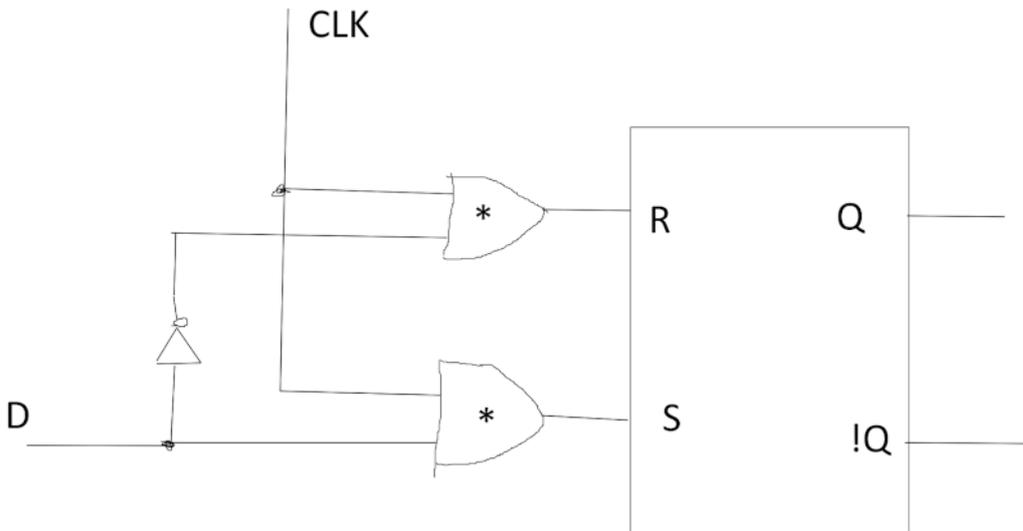
- 1) lo stato indesiderato ora è causato da (S=0,R=0) e non da (S=1,R=1)
- 2) lo stato di memoria ora è causato da (S=1,R=1) e non da (S=0,R=0)
- 3) Set e Reset sono "invertiti" rispetto all'SR-Latch con le porte NOR

Sappiamo costruire un SR-Latch con le porte NAND, ora, per costruire un D-FlipFlop con NAND e NOT dobbiamo fare:




*

AND con solo NAND:

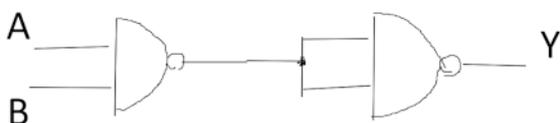


13)

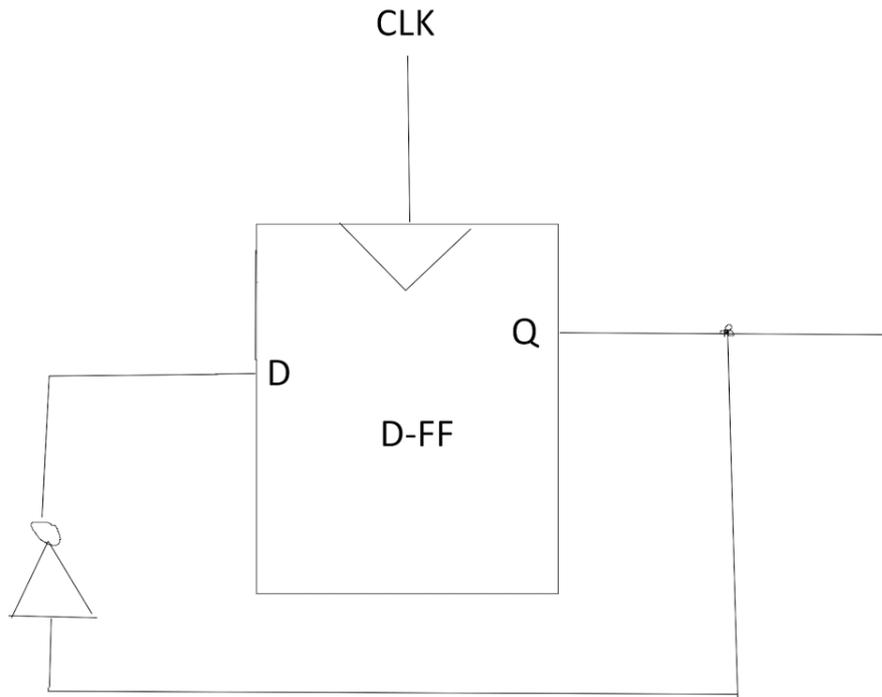


14) Per non rendere troppo pesante questa parte, ho omesso diversi dettagli, vi consiglio di dare un'occhiata al canale Youtube di Neso Academy per i dettagli passo x passo e per altre spiegazioni sulle reti logiche in generale


14.1)

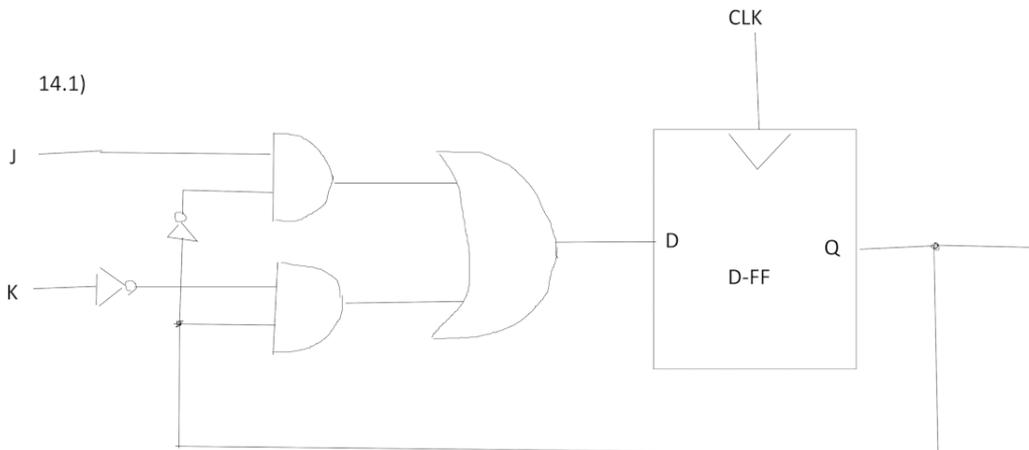

14.2)

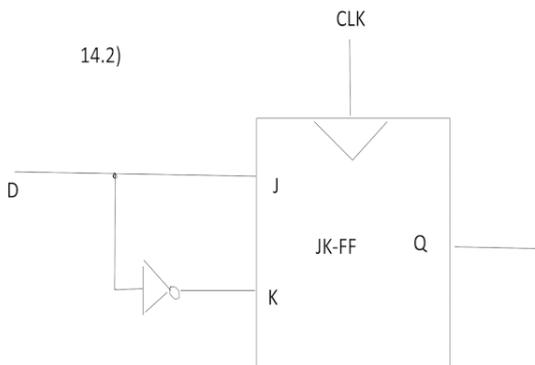

14.3)

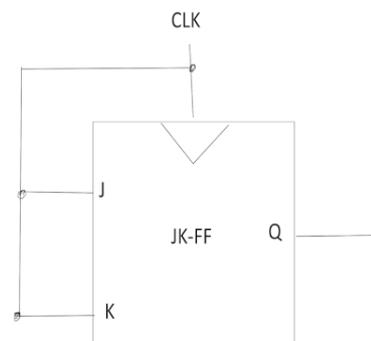


15)

$$\begin{cases} D_1 = \bar{X} (Q_1 \oplus Q_2) \\ D_2 = \overline{X \oplus Q_2} \\ Y = \bar{X} Q_1 \bar{Q}_2 \end{cases}$$

- S0 = (Q1=0, Q2=0)
- S1 = (Q1=0, Q2=1)
- S2 = (Q1=1, Q2=0)
- S3 = (Q1=1, Q2=1)



Q1	Q2	X	D1	D2	Y
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	1	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	1	0

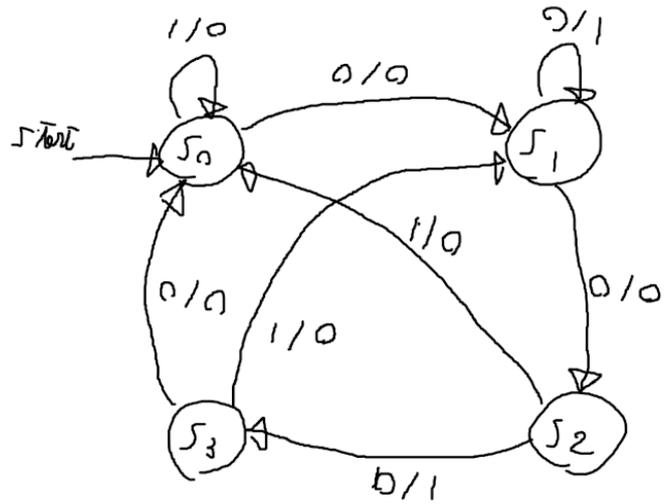

16)

$$\begin{cases} Y = Q \\ D = Q \text{ xor } (X_0 \text{ or } X_1) \end{cases}$$


Q	X0	X1	D	Y
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	1	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	0	1

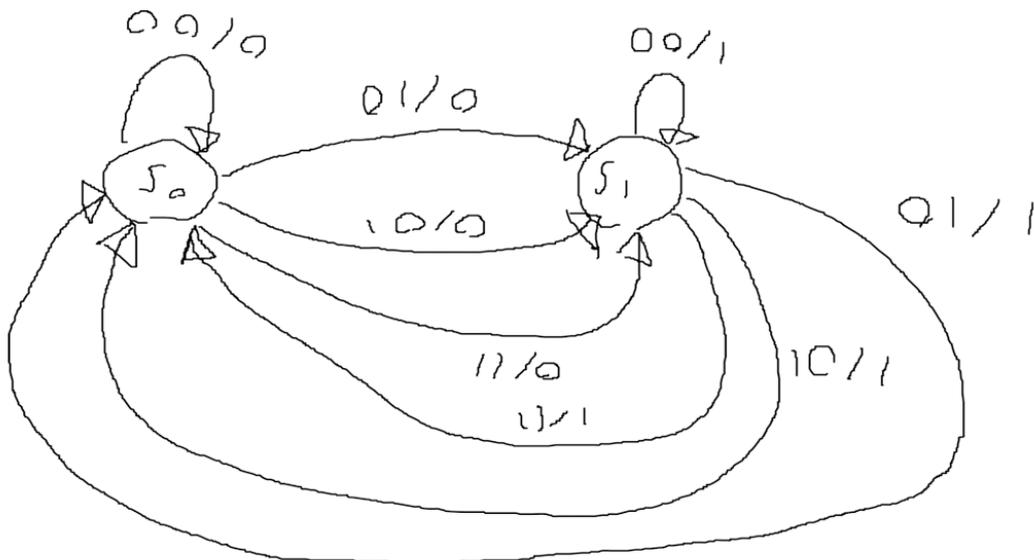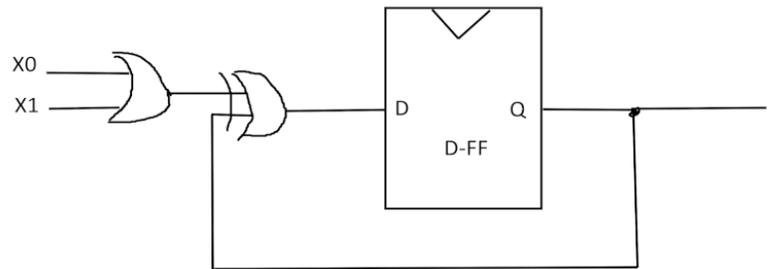

17)

$$\begin{cases} D_1 = Q_1 \bar{Q}_2 + X \\ D_2 = (Q_1 \oplus Q_2) \bar{X} \\ Y = Q_1 Q_2 X \end{cases}$$

Q_1	Q_2	X	D_1	D_2	Y
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	X	X	X
0	1	1	X	X	X
1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	1

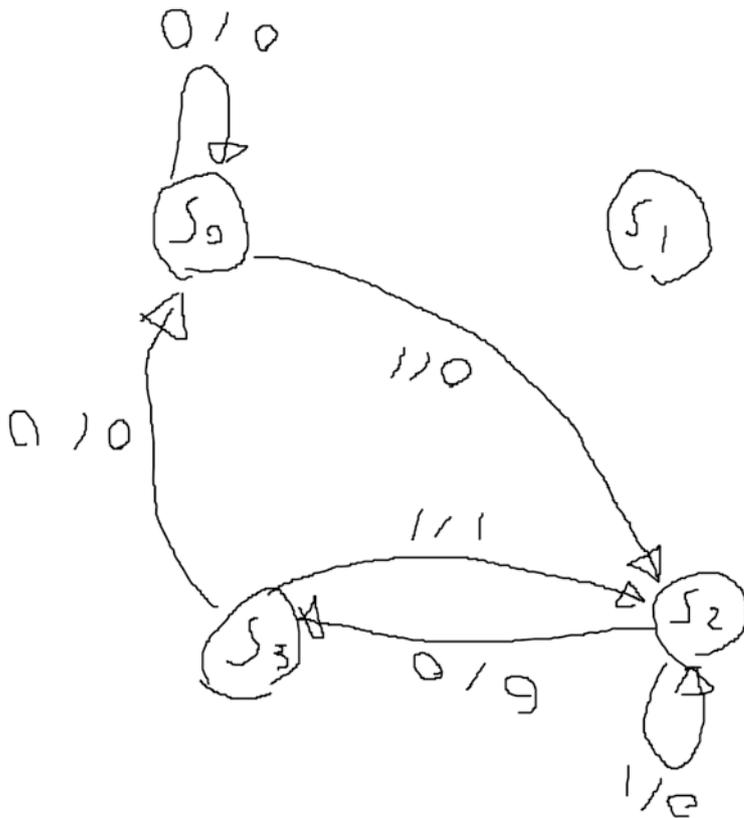

IL DISEGNO DEL CIRCUITO
LO LASCIO A VOI

18)

18.1.1) $y = (0,0,0,1,0,1)$

18.1.2) $y = (1,0,1,1,1,1)$


18.1.3) $y = (0,1,1,0,0,1)$

18.2) Fin quando è nello stato S0, l'OUTPUT è equivalente all'INPUT, se riceve 1 come INPUT, si sposta nello stato S1, nello stato S1, l'OUTPUT è il contrario dell'INPUT, se riceve 1 come INPUT, ritorna nello stato S0.

18.3)


Q	X	D	Y
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	0
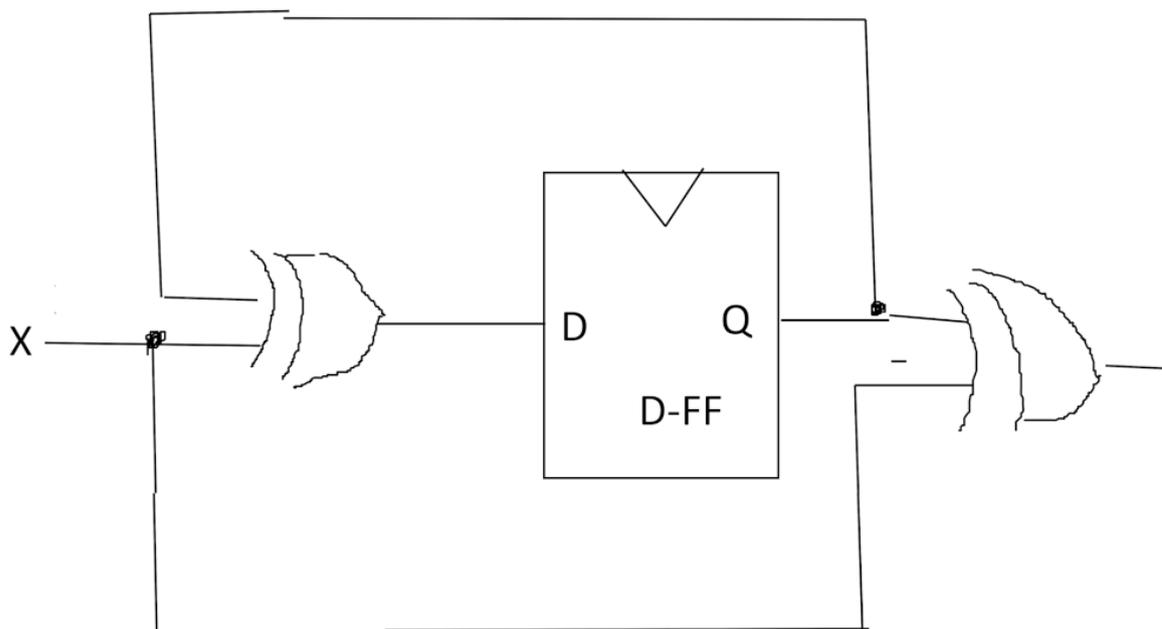
$$\begin{cases} D = Q \oplus X \\ Y = Q \oplus X \end{cases}$$



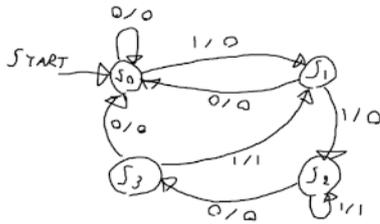19)

- S0 = (Q1=0, Q2=0)
- S1 = (Q1=0, Q2=1)
- S2 = (Q1=1, Q2=0)
- S3 = (Q1=1, Q2=1)



Q ₁	Q ₂	X	D ₁	D ₂	Y
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	1	1

LASCIO A VOI IL DISEGNO DEL CIRCUITO, MA AVETE TUTTI I PEZZI PER FARLO

D₁

Q ₁ Q ₂	00	01	11	10
X=0	0	0	0	1
X=1	0	1	0	1

$D_1 = \bar{Q}_1 \bar{Q}_2 X + Q_1 \bar{Q}_2$


D₂

Q ₁ Q ₂	00	01	11	10
X=0	0	0	0	1
X=1	1	1	0	0

$Y = Q_1 Q_2 X$

$D_2 = \bar{Q}_1 \bar{Q}_2 X + Q_1 Q_2 X + Q_1 \bar{Q}_2 \bar{X}$

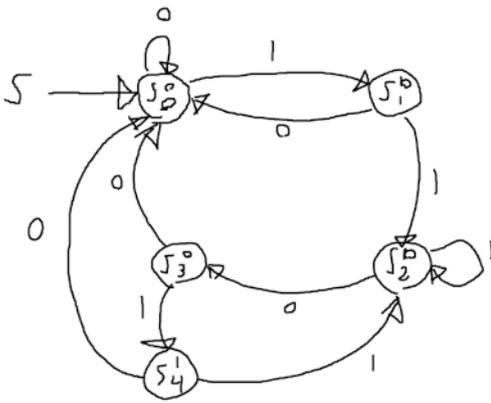
20) Passiamo da Automa alla "Mealy" ad un automa alla "Moore"



- S0 = (Q1=0, Q2=0, Q3=0)
- S1 = (Q1=0, Q2=0, Q3=1)
- S2 = (Q1=0, Q2=1, Q3=0)
- S3 = (Q1=0, Q2=1, Q3=1)
- S4 = (Q1=1, Q2=0, Q3=0)

Q ₁	Q ₂	Q ₃	X	D ₁	D ₂	D ₃	Y
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	0	1
1	0	1	1	X	X	X	X
1	1	0	0	X	X	X	X
1	1	0	1	X	X	X	X
1	1	1	0	X	X	X	X
1	1	1	1	X	X	X	X

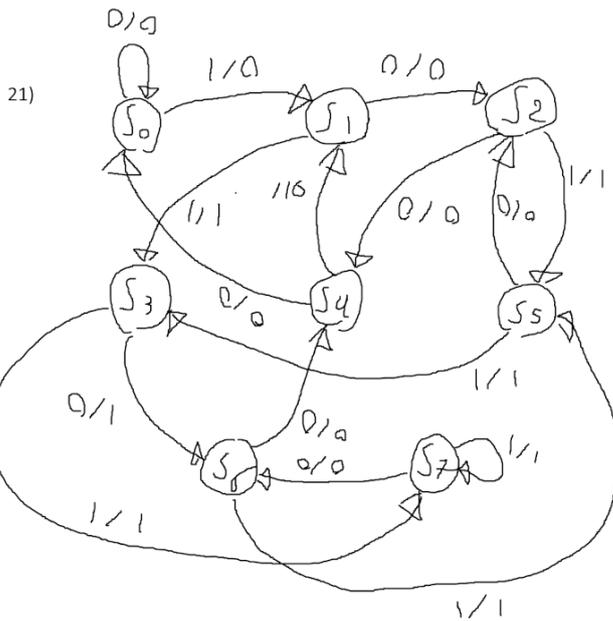Da qui potete ricavarvi facilmente Le equazioni del circuito ed il corrispondente disegno, facendo **attenzione che l'OUTPUT non deve dipendere dall'INPUT, ma dallo STATO del circuito.**



OK, SEGUITEMI:
 Leggete gli stati da S_x verso S_x , ora, immaginate che se ci troviamo nello stato $S_2 = (0,1,0)$, vuol dire che gli ultimi 3 bit letti sono stati 0,1,0; se leggesti 1 come prossimo bit, allora gli ultimi 3 bit letti sarebbero 1,0,1, che corrisponde allo stato S_5 , se invece di 1 avessi letto 0, allora gli ultimi 3 bit letti sarebbero stati 1,0,0, che corrisponde allo stato S_4 , e così via per tutti gli stati.
 Credo ci sia più di una soluzione possibile per questo esercizio, ma questa è quella che mi sembrava più intuitiva.

- $S_0 = (0,0,0)$
- $S_1 = (0,0,1)$
- $S_2 = (0,1,0)$
- $S_3 = (0,1,1)$
- $S_4 = (1,0,0)$
- $S_5 = (1,0,1)$
- $S_6 = (1,1,0)$
- $S_7 = (1,1,1)$

Forse potrebbe essere più intuitivo farlo con gli automi alla Moore piuttosto che con quelli alla Mealy, provateci!

22)

Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	X	D_1	D_2	D_3	Y
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	1	1	1
0	1	0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1	0	1
0	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	1	0
1	0	1	0	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0	1	1	1
1	1	0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	1	1	0	1
1	1	1	1	0	1	1	1	1

DA QUI RICAVARE LE ESPRESSIONI DEL CIRCUITO ED IL RELATIVO DISEGNO NON DOVREBBE ESSERE DIFFICILE...

SI TRATTA SOLO DI UN LAVORO MECCANICO

23) Seguiamo l'esempio nelle Note:

$X_0 = 1, X_1 = 1, X_2 = 0, X_3 = 0$

Numero in input = 0011

Complemento a 2 = 1101

Se riceviamo come 5o bit 0...

Numero in input = 00011

Complemento a 2 = 11101

Se riceviamo come 5o bit 1...


Numero in input = 10011

Complemento a 2 = 01101

Sorge un grande problema, l'esercizio non specifica la lunghezza della sequenza di bit da convertire, quindi, fino a quando dobbiamo convertire numeri composti da "n" bit, dove "n" è un numero di bit ragionevole (per esempio, 4 o 5), l'esercizio si ridurrebbe ad una "semplice" tabella di Stato molto grande ma fattibile, tuttavia, più bit abbiamo in input e più stati ci serviranno per memorizzare i bit precedenti, e per "n" molto grandi (per esempio, 32112) capiamo subito che ciò è infattibile, perché il numero di Stati in cui il circuito si può trovare (e di conseguenza il numero di FlipFlop necessari per memorizzare TUTTI i bit precedenti) aumenterebbe in maniera dinamica man mano che riceviamo nuovi bit in input.

ES 24:

24.1)

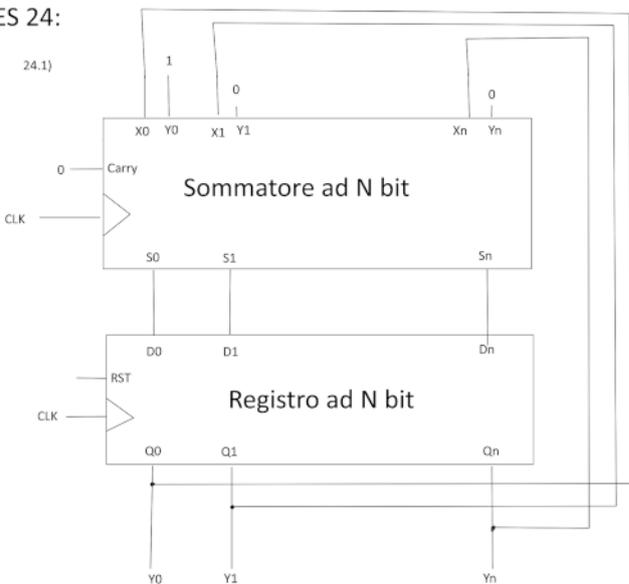


Il circuito è molto più semplice di quel che sembra:
 Ad ogni ciclo di Clock il Registro passa il valore memorizzato al Sommatore, il quale lo incrementa di 1 e lo passa come nuovo input da memorizzare al Registro, quando RST viene posto ad 1, il Registro azzeri i valori memorizzati per poi ripassarli al sommatore.

NOTA: e quando tutti gli N bit sono posti ad 1? Per esempio, stiamo lavorando in 4 bit ed ora il registro contiene 1111, che succede al prossimo ciclo di Clock?

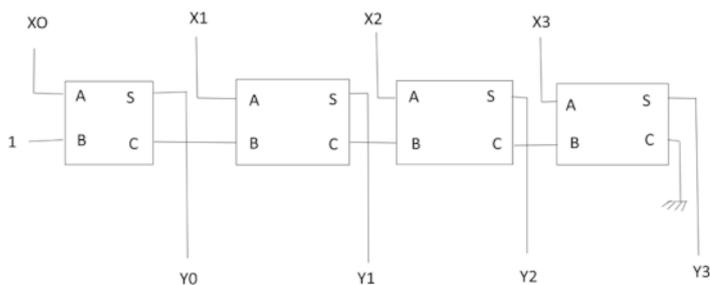24.2)

Per comodità, riprendiamo il circuito dell'esercizio 5, composto da 4 HALF ADDER che incrementava di 1 il numero in input, capiamo subito che è scalabile per qualsiasi N numero di bit in input (fissato).



Quindi, il "problema" di simulare il lavoro che faceva il sommatore nel punto 24.1 è risolto, non ci manca che creare un registro ad N bit con N Flip Flop, lascio a voi questa parte dell'esercizio ricordandovi che i Registri vengono trattati nella Lezione 14 a Pagina 6